
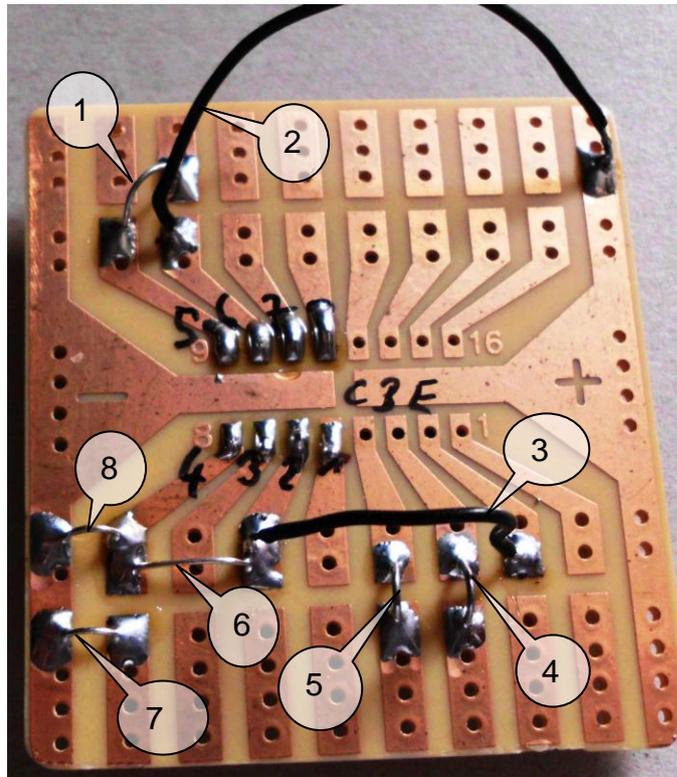


Schallfinder mit LM386 – IC-Platinenversion 2015

Schritt 1: 8 Brücken einlöten

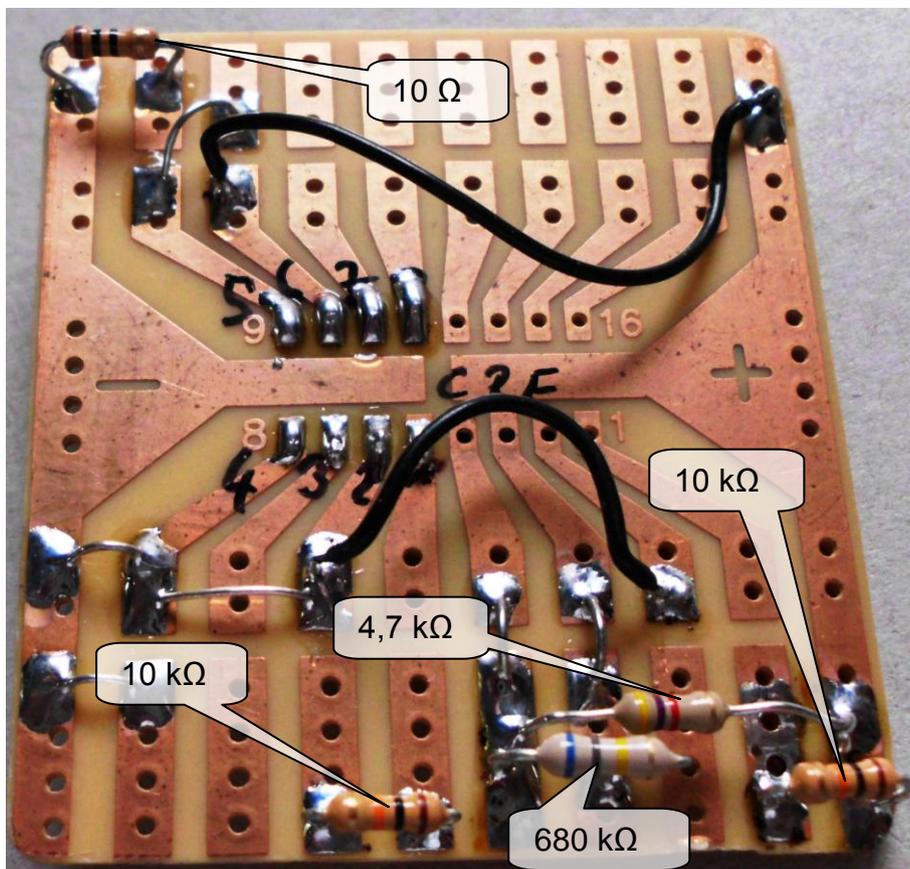


Schritt 2: Widerstände einlöten:




Schritt 3: Kondensatoren einlöten



Z

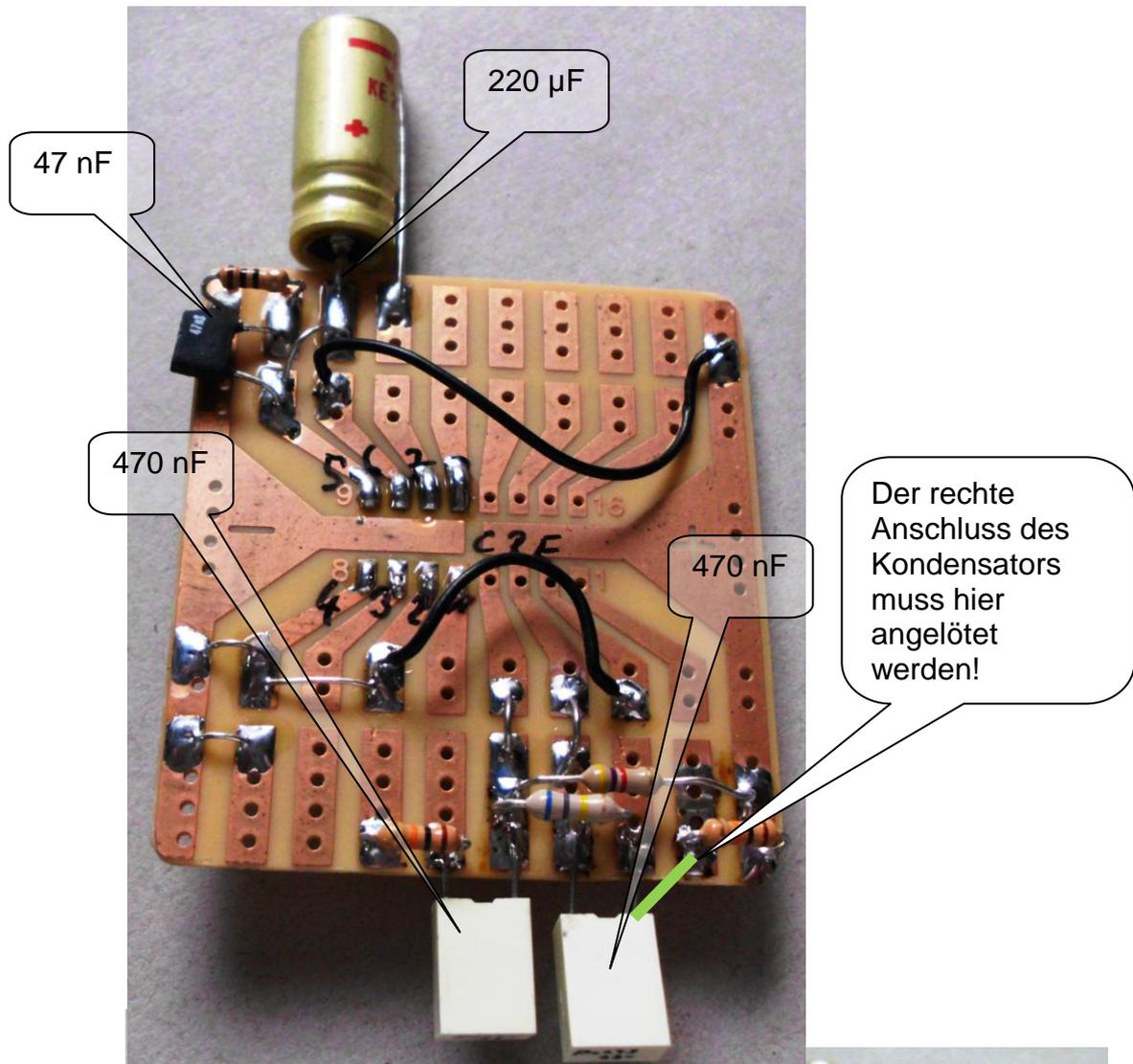


Schritt 4: Poti einlöten

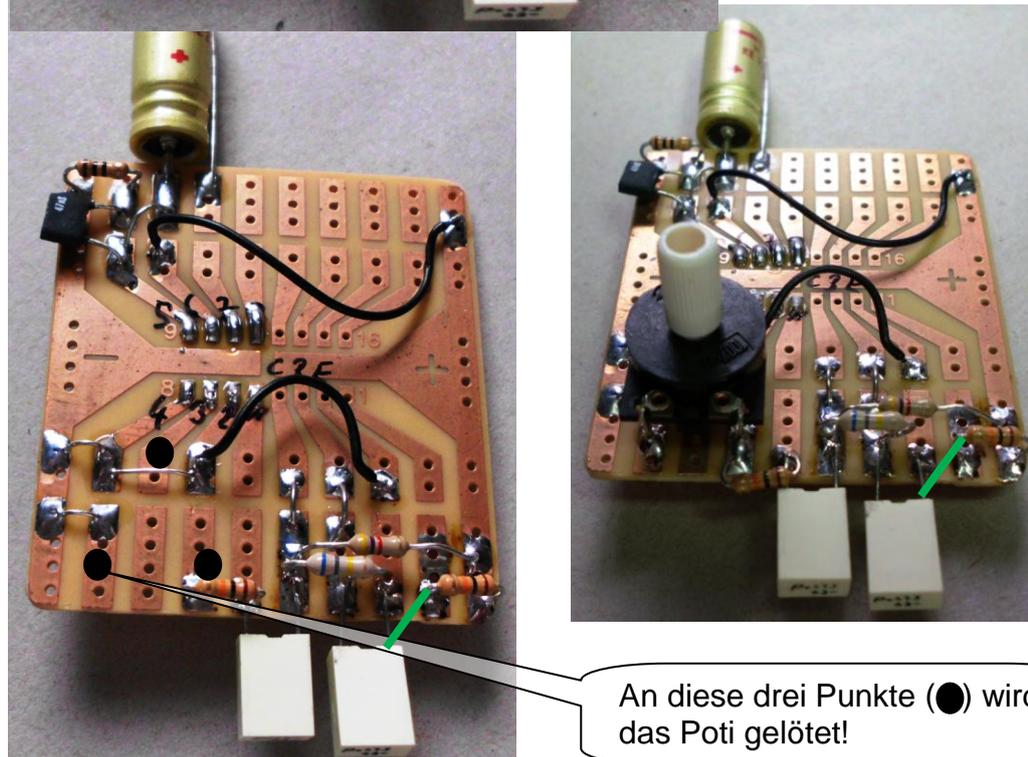

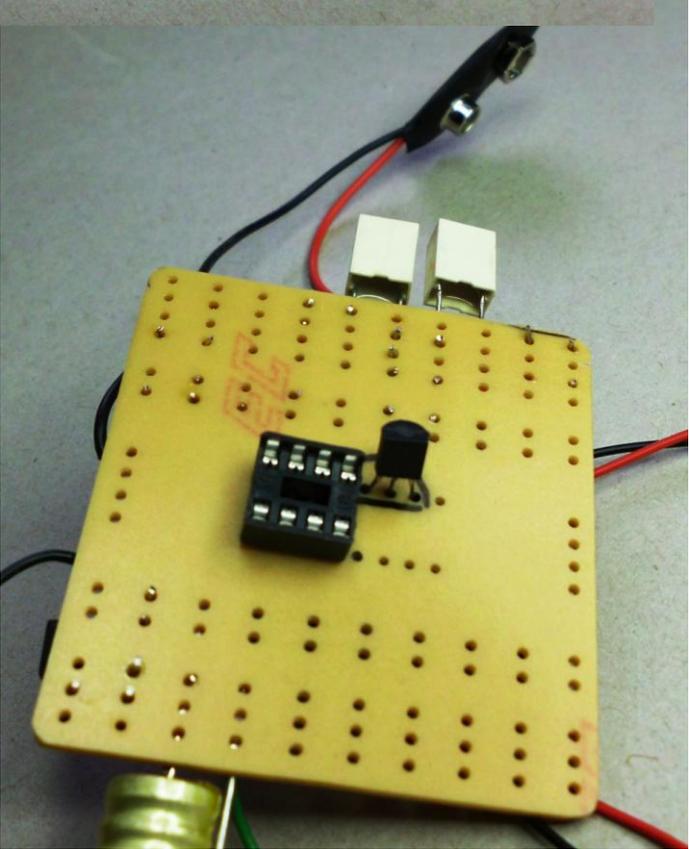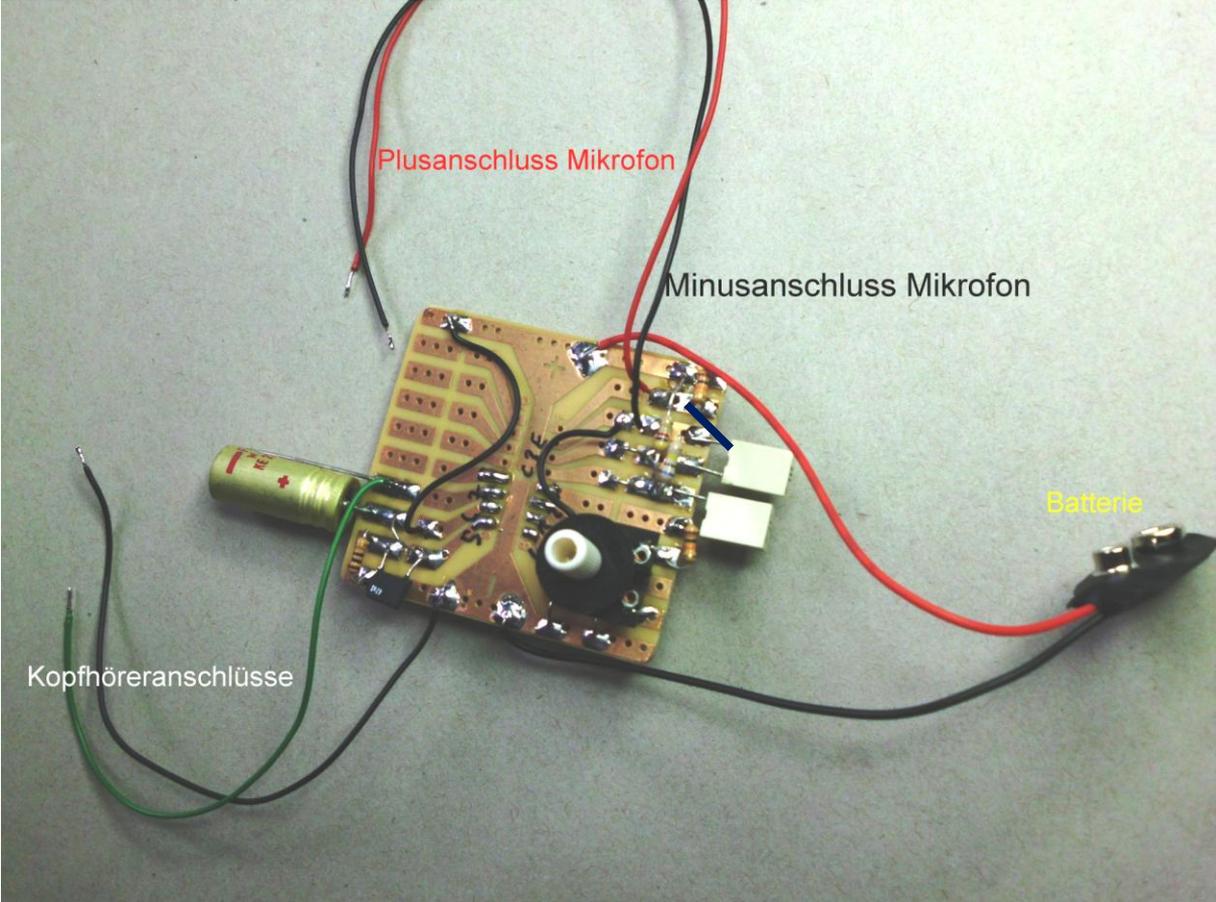Schritt 5: Anschlussdrähte und Transistor einlöten



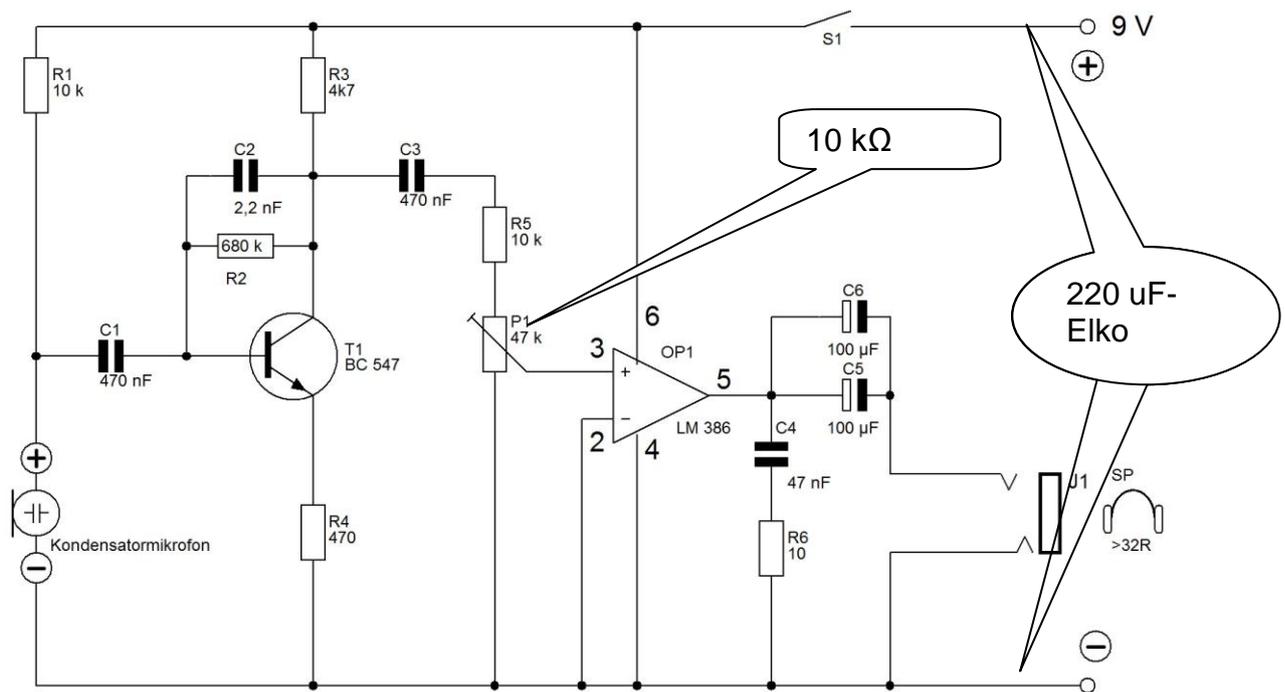

Der Kondensator C2=2,2 nF ist optional / Wichtig: 220 uF-Elko parallel zur Versorgungsspannung verringert Neigung zur Eigenschwingung!.