

Experiment 3: Analog-Digital-Wandler über I2C

DK4AQ, 14.05.2013

V1.2



Preis derzeit: 2,45€
(Reichelt)




**Chip veraltet, für neue
Anwendungen
nicht empfehlenswert!**



- 4 AD-Wandler + 1 DA-Wandler
- Auflösung: 8bit $2^8 = 256$ Stufen
- Ausgangsspannung: 0,01V – VDD-0,04V
- Betriebsspannung: 2,5 – 6V
- Ausgangsstrom: max.10mA

SYMBOL	PIN	DESCRIPTION
AIN0	1	analog inputs (A/D converter)
AIN1	2	
AIN2	3	
AIN3	4	
A0	5	hardware address
A1	6	
A2	7	
V _{SS}	8	negative supply voltage
SDA	9	I ² C-bus data input/output
SCL	10	I ² C-bus clock input
OSC	11	oscillator input/output
EXT	12	external/internal switch for oscillator input
AGND	13	analog ground
V _{REF}	14	voltage reference input
AOUT	15	analog output (D/A converter)
V _{DD}	16	positive supply voltage

 

Anschlüsse des Bausteins

Slave-Adresse des Bausteins:


 


Fig.3 Address byte.

Die Grundadresse ist 1001000b = **48h**

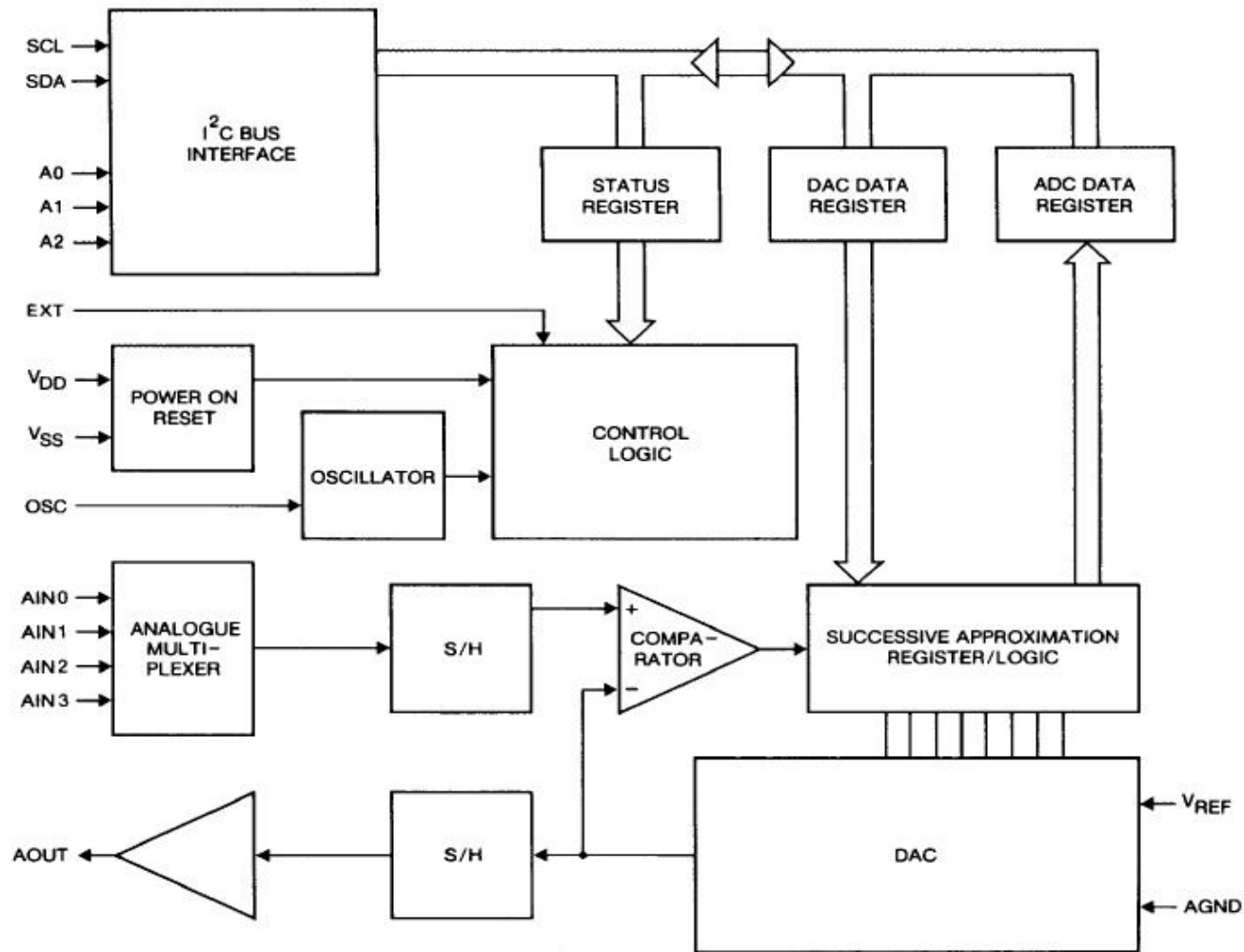
Die Bits A0-A3 sind Hardware-Anschlüsse, die von aussen am IC mit festen Pegeln belegt werden können. Damit kann die Adresse von 48h bis 4Fh eingestellt werden.



Blockbild PCF8591


Der PCF8591 ist ein Baustein, der basierend auf einem System in dem mit Hilfe der „sukzessiven Aproximation“ Analog-/Digital-Wandler und Digital-/Analog-Wandler.

D/A-Wandlung

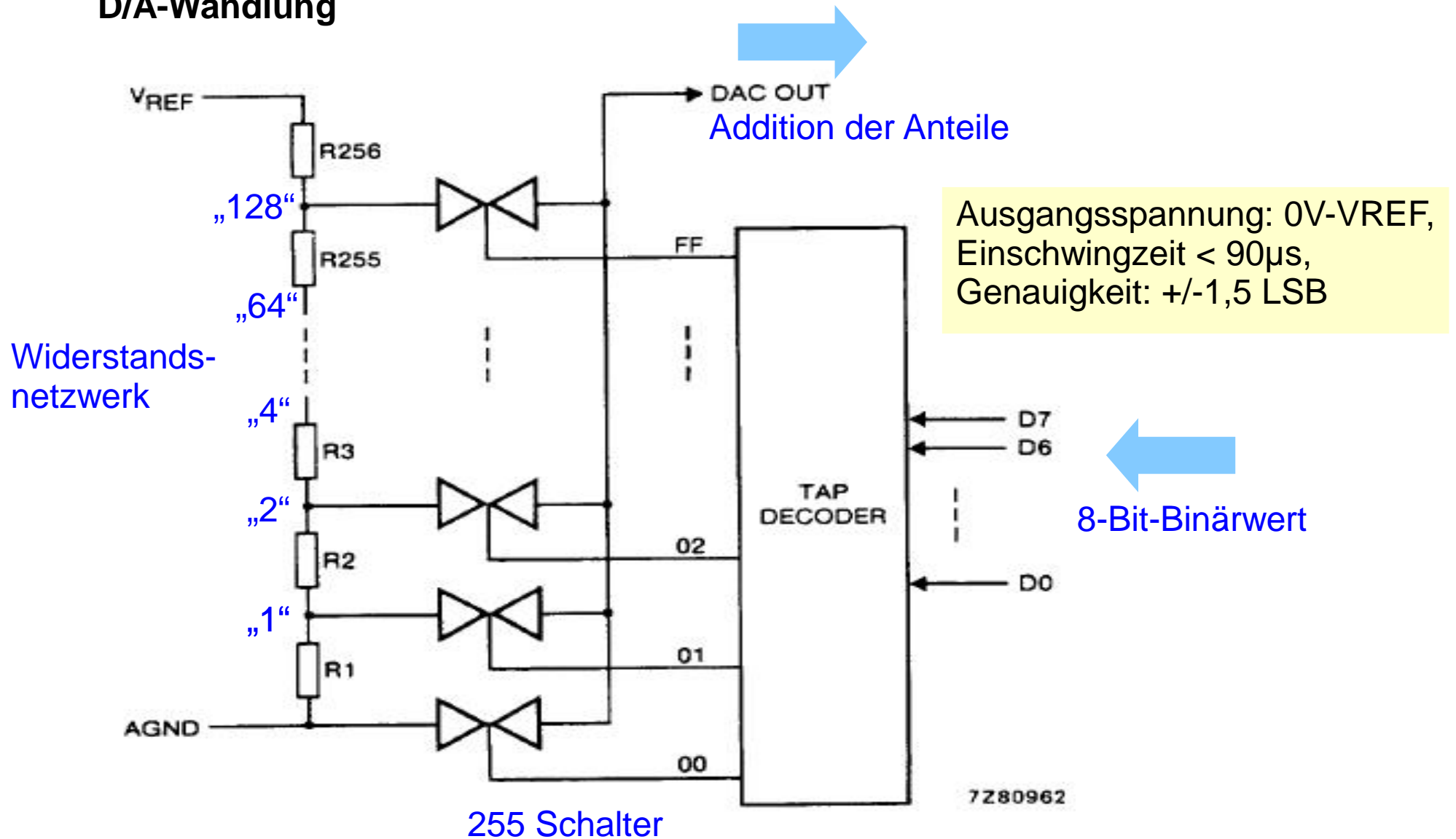

Der D/A-Wandler wird durch die Auswahl von Spannungsbeiträgen aus einem Widerstandsnetz erreicht. Jeder Beitrag entspricht seiner Gewichtung im binären Zahlensystem.

A/D-Wandlung

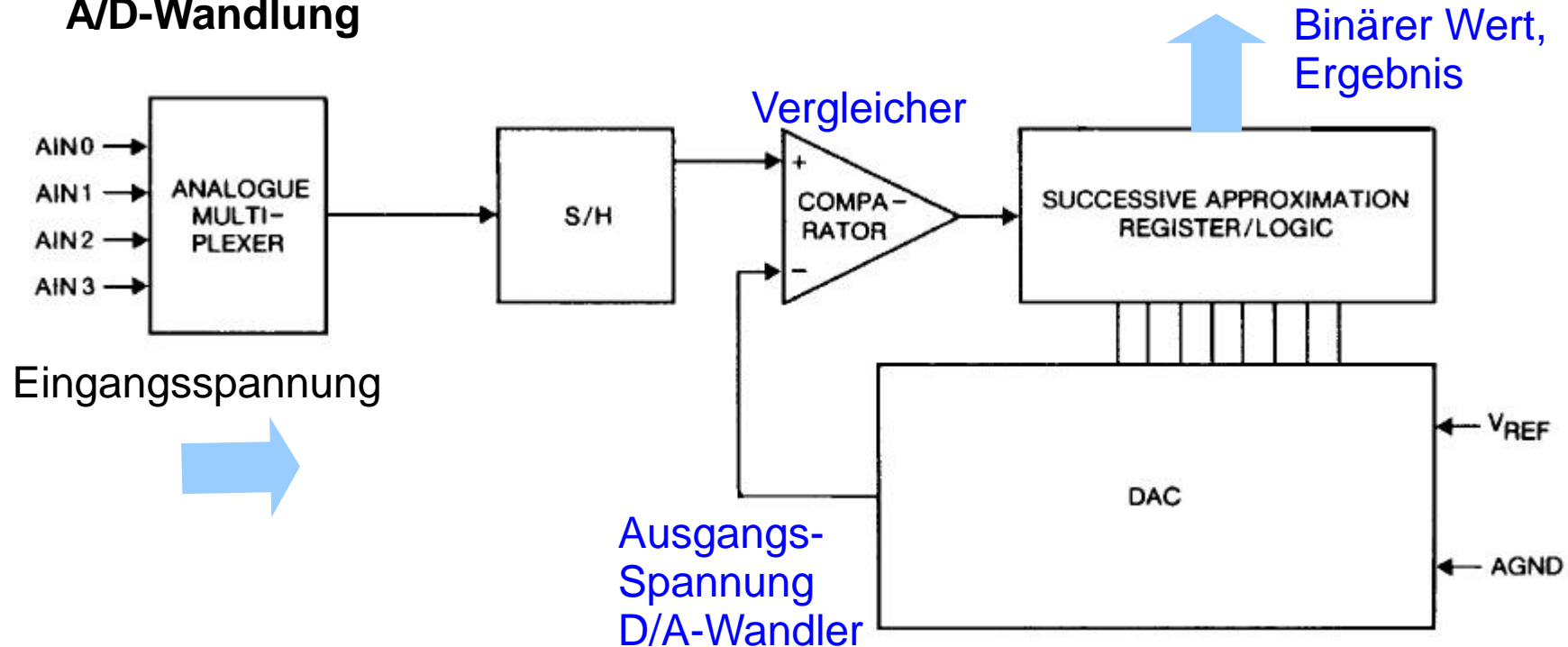

Der A/D-Wandler nutzt die Struktur des D/A-Wandlers. Die A/D-Wandlung wird durch Hochzählen des Registers erreicht. Mit dem Hochzählen steigt die Ausgangsspannung des D/A-Wandlers. Der Vergleicher stellt fest, wann die D/A-Spannung den Eingangswert erreicht. Dann wird das Hochzählen gestoppt und der bis dahin gezählte Wert ist das Ergebnis der Wandlung.

Messspannung: = $0V - V_{REF}$, Genauigkeit (Linearität): $\pm 1,5$ LSB, Wandlungszeit $< 90\mu s$


Struktur des Control-Bytes

Der Baustein verfügt über ein Control-Register und ein Daten-Register (Lesen = A/D-Wert, Schreiben = D/A-Wert).


Im Control-Register kann man die Betriebsart einstellen.

Das Bit „Autoinkrement“ sorgt dafür, dass nach Lesen des eines Analog-Kanals automatisch der nächste Kanal eingelesen wird. So können über I2C alle Kanäle hintereinander gelesen werden.

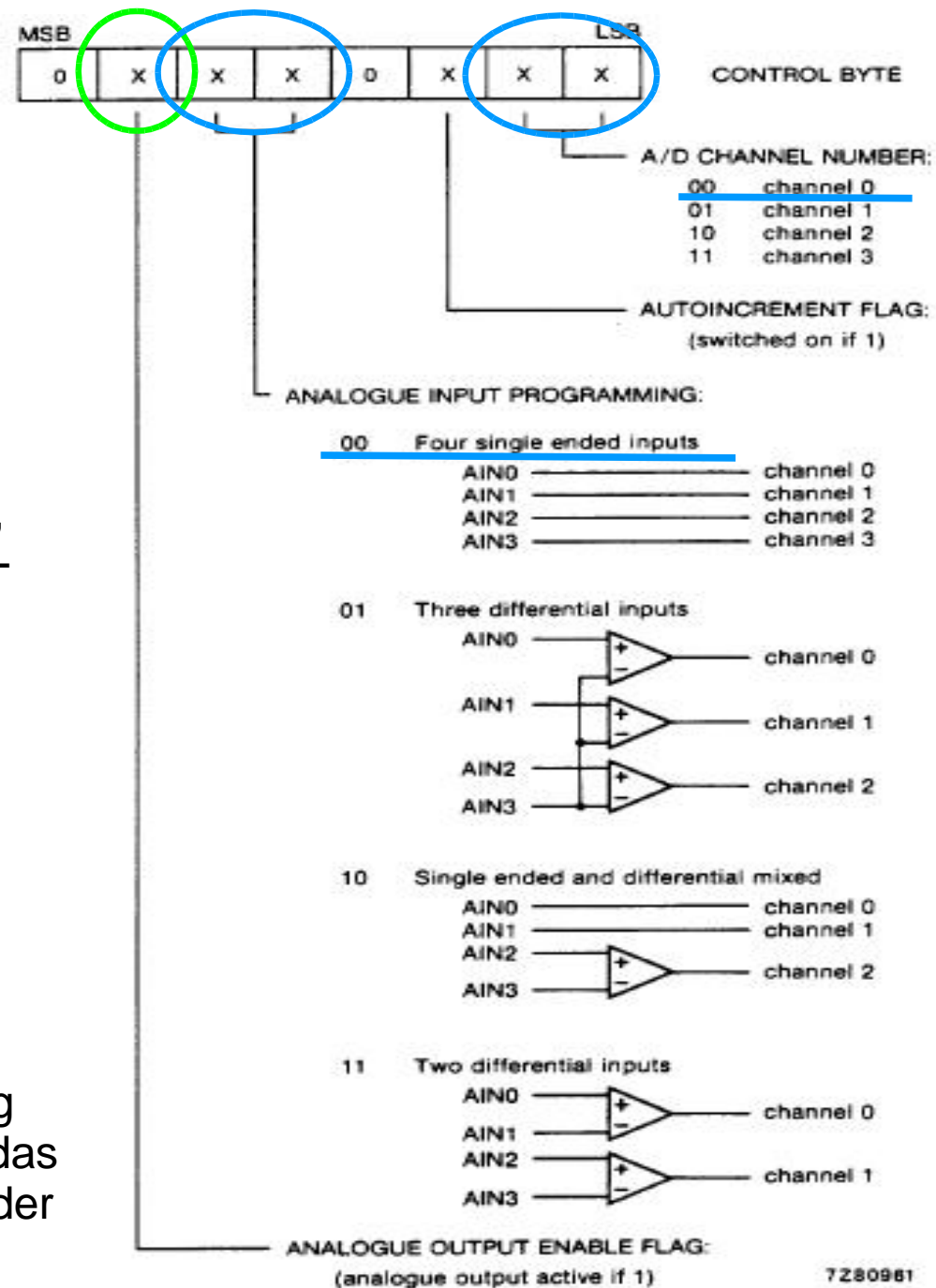
Für die D/A-Wandlung ist das Bit „Analog Output Enable“ wichtig. Es muß auf 1 gesetzt werden. Für die A/D-Wandlung soll der Kanal 0 gewählt werden und alle Eingänge single-ended benutzt werden, 1-polig gegenüber Masse). Also bekommt das Control-Wort den Wert 0100000b oder 40h.



Schaltung AD-Wandler lesen über I2C

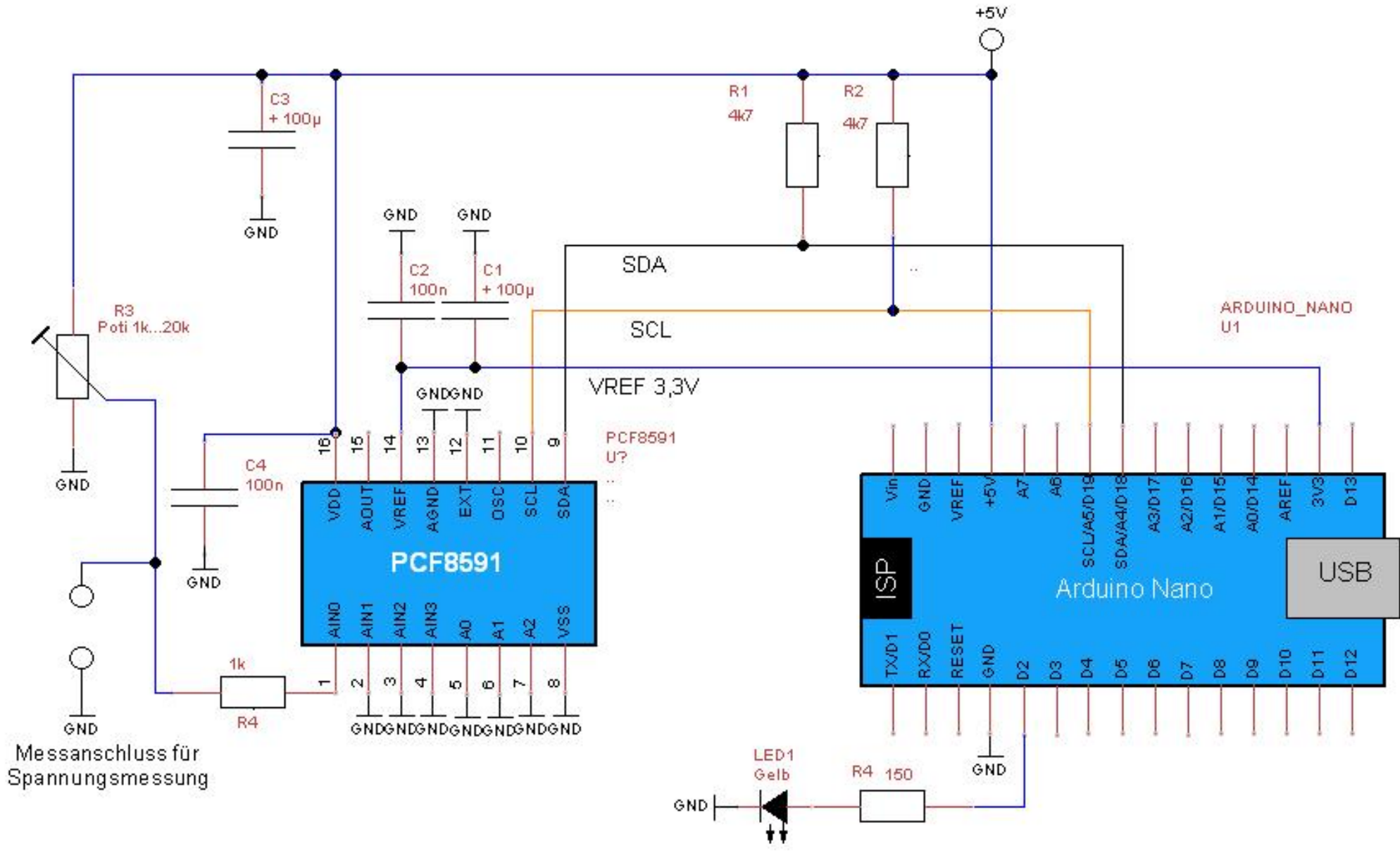

Detailbeschaltung A/D-Wandler

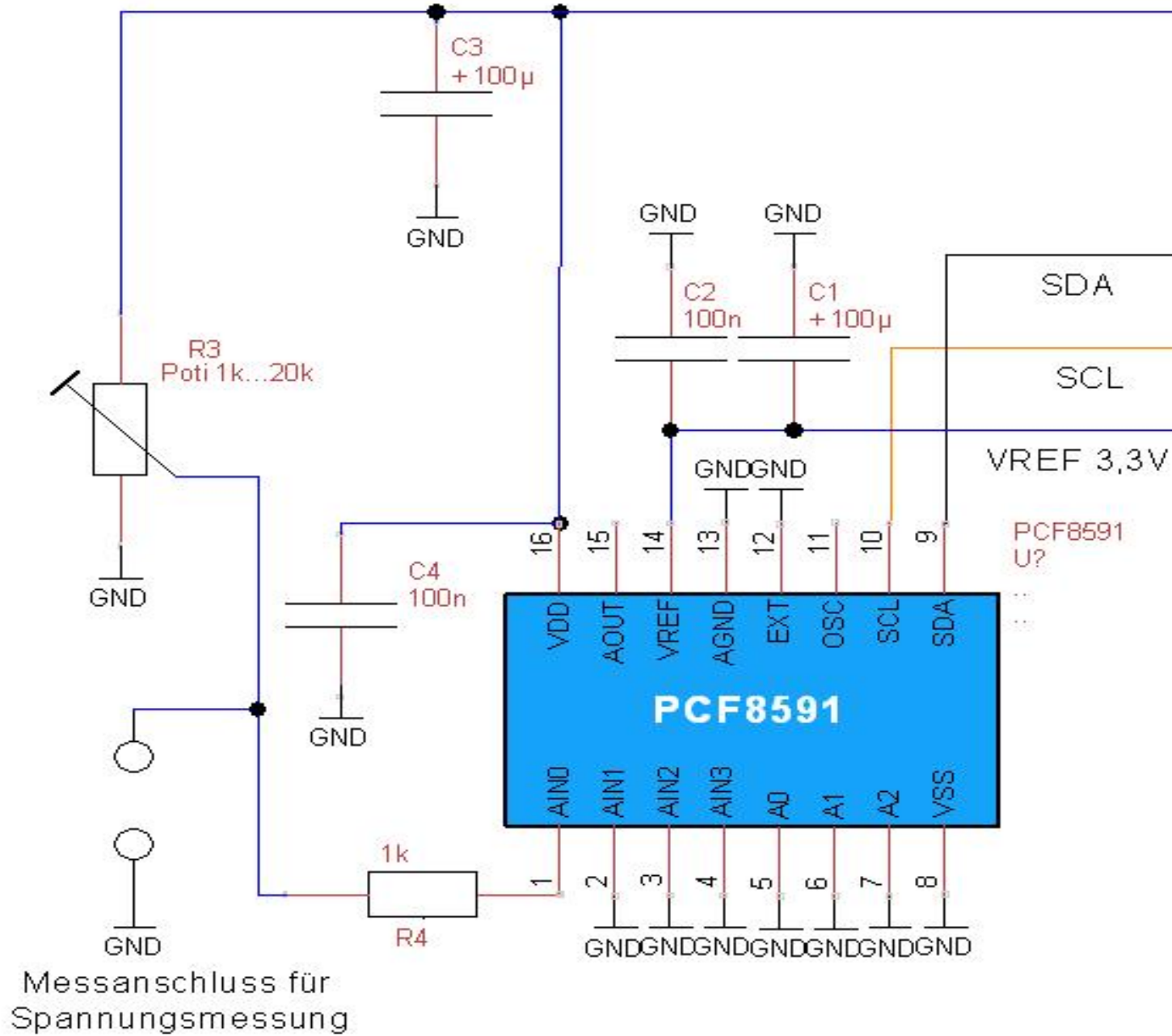

Details zur Hardware-Beschaltung des PCF8591

Adressierungseingänge A0-A2: GND => log. 0, Adresse des Chips ist damit die Grundadresse 48h (s.o.)

Eingang EXT: GND , Es soll nicht ein externer Oszillator benutzt werden, sondern der interne Oszillator

VREF: Der Baustein hat keine eigene Referenzspannung zur Spannungsmessung. Daher holen wir die Referenzspannung vom Arduino (3,3V). Ergebnis: der DA-Wert von 0-255 bestreicht den Bereich von 0V bis 3,3V. Auch A/D-Messungen hätten den Eingangsbereich 0-3,3V

AIN0-AIN3: Analogeingänge 1-3, werden in diesem Experiment nicht benutzt, GND. [Der Analog-Eingang 0 wird als Eingang benutzt.](#)


AGND: Masse-Referenzpunkt für alle Analog-Operationen, in diesem Experiment einfach auf GND

C3,C4: Abblockkondensatoren Betriebsspannung, möglichst dicht am Bausteinanschluss

C1,C2: Abblockkondensatoren Referenzspannung, möglichst dicht am Bausteinanschluss

Spannungsmessung: Vielfachmessgerät zur Anzeige der Ausgangsspannung

Aufbauvorschlag I2C_AD_Wandl_Exp3

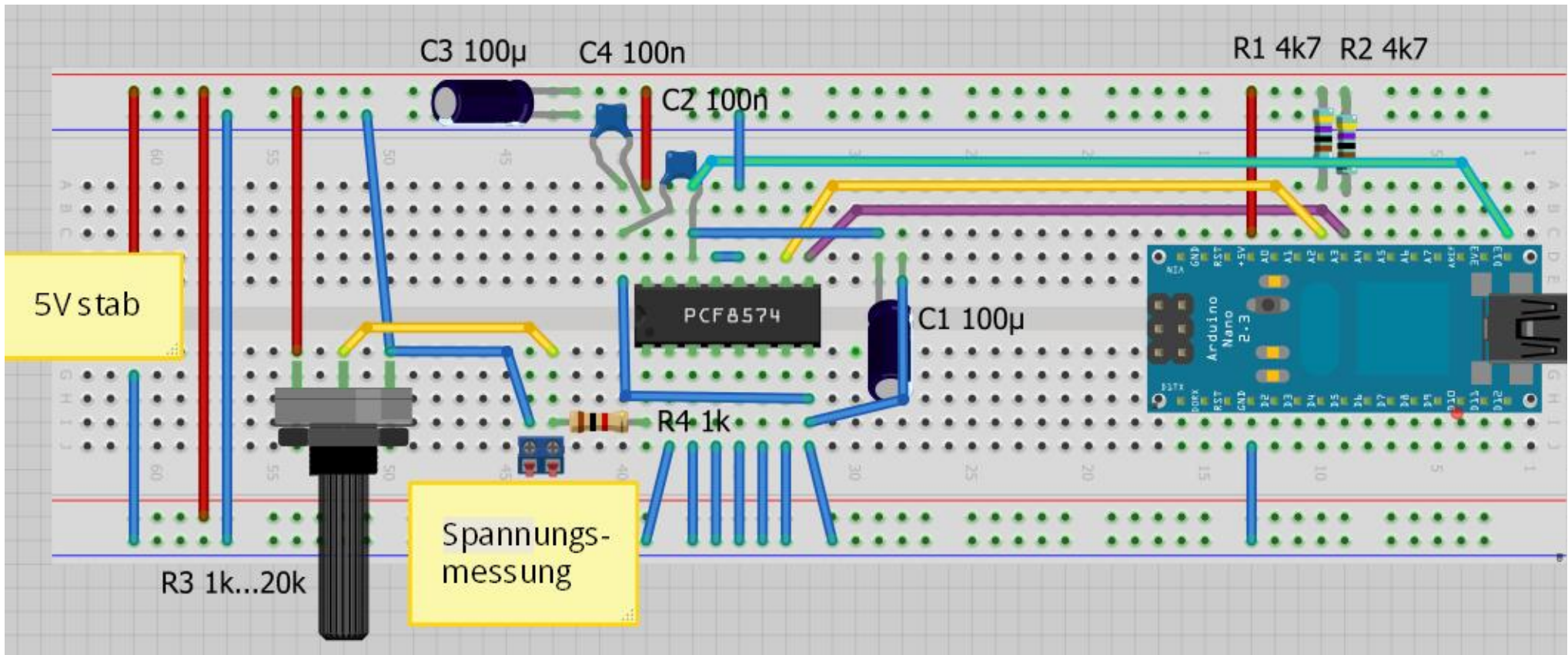

Kurze Drähte oberhalb des Wandlers und Kondensator möglichst dicht am IC sind wichtig.

Programm I2C_AD_Wandl_Exp3 (1)

```
//I2C_AD_Wandl_Exp3
// mit PCF8591
#include <Wire.h>

#define DAC_ADR 0x48
#define ENABLE_OUTPUT B01000000
#define ledPin 2

byte ad_wert = 0;

void setup()
{
    // Verwendete Bibliotheken
    Wire.begin();
    Serial.begin(9600);
    Serial.print("Start ");
    // Ausgang für LED deklarieren
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
```

Programm I2C_AD_Wandl_Exp3 (2)

```
void loop ()
{
  Wire.requestFrom (DAC_ADR, 1); // 1 Byte lesen vom Slave 0x48
  while (Wire.available ()      // Abholen solange Empfangspuffer
        //noch Bytes hat
        )
  {
    ad_wert = Wire.read ();      // Puffer einlesen
    Serial.print (ad_wert);      // Wert ausdrucken
    if ( ad_wert > 244 )
    {
      Serial.println(" Ueberlauf !"); // Ueberlauf
    }
    else
    {
      Serial.println(" ");          // Neue Zeile
    }
  }
  delay (500);
}
```

Anhang

