



R1=2,2K R2=2,2K R3=1K R4=2,2K R5=2,2K R6=Trimmer 1M

C1=10 μ C2=470n C3=10 μ C4=100 μ C5=10 μ

Der Operationsverstärker ist auf einem Stück Lochrasterplatine mit Anschlussdrähten (ca.2cm) vormontiert