

Arduino für FunkAmateure

Arduino Einführung Teil 10

7-Segment LED mit Schieberegister

Wie gehe ich am besten vor?

1. Was will ich machen?
2. Bauteile
3. Aufbau 7-Segment Anzeige I und II
4. Aufbau Schieberegister I, II und III
5. Überlegungen zum Schieberegister SN74HC595N
6. Schaltplan 7-Segment Anzeige
7. Vorversuch „5161AS“
8. Vorversuch „74HC595“
9. Vorversuch Schieberegister „74HC595“ I und II
10. Sketch Versuch 1 Countdown
11. Sketch Versuch 2 Schlange

Was will ich machen?

Vorversuch 7-Segment Anzeige
„5161AS“

Zuordnung der 7-Segment-Kontakte zu den Segmenten A bis G und DP.

Vorversuch Schieberegister
„74HC595“

Muster programmieren.

Versuch 1: Countdown

Arduino-Sketch mit 1fachem Array shiftOut()-Funktion
Die Ziffern 0 bis 9 sollen im Sekundenrythmus herunter gezählt werden.

Versuch 2: Schlange

Arduino-Sketch mit 1fachem Array shiftOut()-Funktion
Die Segmente werden durchlaufen

Bauteile?

Vorversuch 7-Segment Anzeige

ALLNET-Bausatz:
Steckbrett
7-Segment Anzeige „5161AS“
330 Ω Widerstände
Spannungsquelle < 5V

Vorversuch Schieberegister

ALLNET-Bausatz:
Steckbrett
7-Segment Anzeige „5161AS“
330 Ω Widerstände
Schieberegister SN74HC595

Versuche 1 und 2


Bauteile s.o.

Aufbau 7-Segment Anzeige I


Datenblatt TAIWAN OASIS LED DATA SHEET: TOS-5161AS

PINs LED-PINs: +5V; gemeinsame Kathode/GND


Segmente

 

PIN-Belegung

 

Zuordnung Segmente und PINs

 

Vorwiderstand Bei 5V und 12 mA ca. 330 Ω

Funktion

Über die PINs 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 werden die Segmente angesteuert.
An den PINs 3 oder 8 liegt GND.

Aufbau 7-Segment Anzeige II

Wahrheitstabelle Ziffern (ohne DP)

Auswahl von Kombinationen (möglich sind 128)

Zeichen	a	b	c	d	e	f	g
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0	0
2	1	1	0	1	1	0	1
3	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	1	0	0	1	1
5	1	0	1	1	0	1	1
6	1	0	1	1	1	1	1
7	1	1	1	0	0	0	0
8	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	0	1	1


Hello 88880
Open 0880
Close 00058
Play 8088
Load 0088
No Disc 008150
Un Disc 008150
-OFF- 80888

Aufbau Schieberegister I

Datenblatt NXP Semiconductors DATA SHEET: 74HC595

Anwendung Wandelt serielle Daten in parallele Daten um: 8-Bit serielle Eingabe in 8-Bit parallele Ausgabe

Pin-Belegung	Symbol	Pin	Beschreibung
	Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Parallele Ausgänge Q1 bis Q7
	GND	8	Masse (0 V)
	Q7'	9	Serieller Datenausgang
	MR	10	Master Reset
	SH_CP	11	Schiebetakt (shift clock)
	ST_CP	12	Speichertakt (store clock)
	OE	13	Ausgangssteuerung
	DS	14	Serieller Dateneingang
	Q0	15	Paralleler Ausgang Q0
	VCC	16	Betriebsspannung

 

Aufbau Schieberegister II

Beschaltung

Symbol	Pin	Beschreibung	Beschaltung
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Parallele Ausgänge Q1 bis Q7	-> Vorwiderstand -> Segment
GND	8	Masse	Arduino GND
Q7'	9	Serieller Datenausgang	unbenutzt
MR	10	Master Reset	auf HIGH (Arduino +5V)
SH_CP	11	Schiebetakt (shift clock)	Arduino PIN 11
ST_CP	12	Speichertakt (store clock)	Arduino PIN 10
OE	13	Ausgangssteuerung	auf LOW (Arduino GND)
DS	14	Serieller Dateneingang	Arduino PIN 12
Q0	15	Paralleler Ausgang Q0	-> Vorwiderstand -> Segment
VCC	16	Betriebsspannung	Arduino +5V

Funktion Schieberegister


Bit an Eingang DS		0	1	2	3	4	5	6	7
1 -> DS		0	0	1	0	1	1	1	0
		Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
Schiebetakt									
		0	1	2	3	4	5	6	7
DS->1		0	0	1	0	1	1	1	0
		Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
Speichertakt									
		0	1	2	3	4	5	6	7
		1	0	0	1	0	1	1	1
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		1	0	0	1	0	1	1	1
		Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7



Überlegungen zum Schieberegister SN74HC595N

Ziel	Anstelle von 8 Arduino-Pins werden nur 3 Arduino-Pins benötigt. Mit einem Schieberegister lassen sich 8 Ausgänge steuern.
Algorithmus für Schieberegister	<ol style="list-style-type: none">1. Schiebetaktflanke und Speichertaktflanke können auf HIGH oder LOW stehen2. Auf den Dateneingang (DS) den gewünschten Wert legen: HIGH oder LOW3. Einen Schiebetakt ausführen (SH_CP), dazu den PIN zuerst auf LOW dann auf HIGH setzen.4. Sind alle 8 Bit im Schieberegister dann einen Speichertakt ausführen (ST_CP), dazu den PIN zuerst auf LOW dann auf HIGH setzen.
	Der Wert im Speicherregister bleibt bis zum nächsten Speichertakt erhalten.
	Der Wert im Schieberegister bleibt bis zum nächsten Schiebetakt erhalten.
Programmierung	Da die 8 Ausgänge gleichzeitig gesetzt werden, müssen die gewünschten Zustände immer in einem Byte vorliegen. Um das Schieberegister mit 8 Bit zu füllen, bietet die Arduino-IDE die Funktion:
	„shiftOut(dataPin, clockPin, bitOrder, value) „ an.


Schaltplan 7-Segment Anzeige

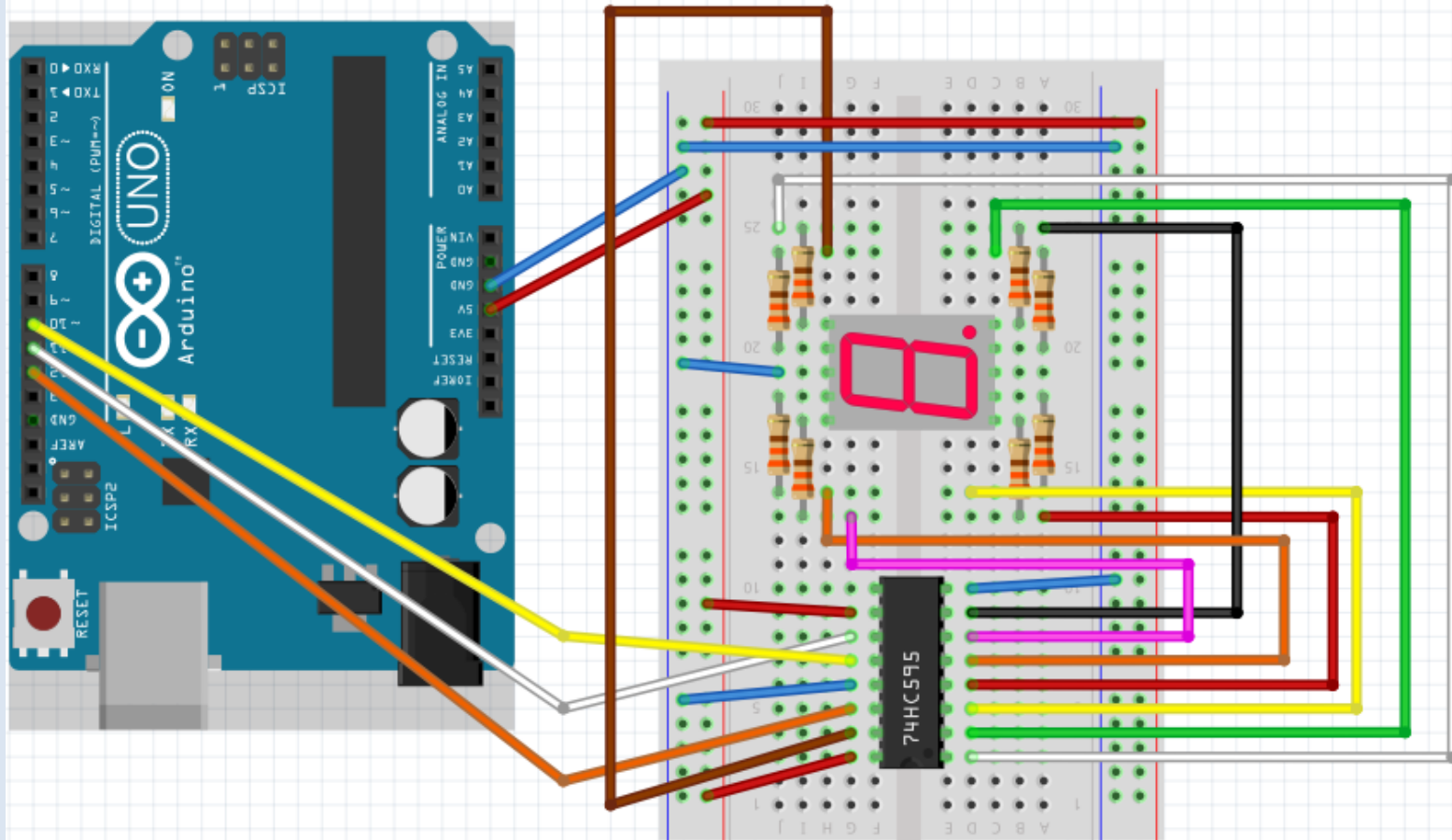

Vorversuch „5161AS“

 Aufgabe

Verbinde Kontakt 3 oder 8 über einen geeigneten Widerstand mit Masse.
 Verbinde nacheinander die Kontakte 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 mit ca. 5 V.
 Notiere unten die Zuordnungen.



A	B	C	D	E	F	G	DP

1	2	4	5	6	7	9	10

7-Segment an Schieberegister	7-Segment	E	D	C	DP	B	A	F	G
	7-Segment	1	2	4	5	6	7	9	10
	74HC595	Q4	Q3	Q2	Q7	Q1	Q0	Q5	Q6


Vorversuch „74HC595“

Beschreibung
ALL_7Segment_0.ino

74HC595	PIN		Arduino	PIN
DS	14	Dateneingang	dataPin	12
SH_CP	11	Schiebetakt	clockPin	11
ST_CP	12	Speichertakt	latchPin	10

Muster anzeigen

Werte des Musters bzw. Schieberegisters

 

A	B	C	D	E	F	G	DP
1	0	1	0	1	0	1	0
Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7

Vorversuch Schieberegister „74HC595“ I

```
// ALL_7Segment_0.ino
// functions.ino (zweiter TAB)
// PIN verbunden mit DS, Eingang am Schieberegister
int dataPin = 12;
// PIN verbunden mit SH_CP (SHIFT CLOCK)
int clockPin = 11;
// PIN verbunden mit ST_CP (STORE CLOCK)
int latchPin = 10;

void setup() {
  //Pins als OUTPUT
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);

  // Es soll nachfolgendes Muster angezeigt werden:
  //           A B C D E F G DP
  // Muster { 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 }
```

```
// LSBBIT des Musters zuerst an dataPin, also das ganz rechts stehende Bit
digitalWrite(12, 0);    // Segment DP
// Schiebtakt: Schieberegister um eine Stelle verschieben
// Funktion schiebetakt() siehe nachfolgende Folie
schiebetakt();
digitalWrite(12, 1);    // Segment G
schiebetakt();
digitalWrite(12, 0);    // Segment F
schiebetakt();
digitalWrite(12, 1);    // Segment E
schiebetakt();
digitalWrite(12, 0);    // Segment D
schiebetakt();
digitalWrite(12, 1);    // Segment C
schiebetakt();
digitalWrite(12, 0);    // Segment B
schiebetakt();
digitalWrite(12, 1);    // Segment A
schiebetakt();

// Speichertakt: Schieberegister nach Speicherregister kopieren
// die Ausgänge Q0 bis Q7 damit setzen, das Muster leuchtet auf
// Funktion speichertakt() siehe nachfolgende Folie
speichertakt();
}

void loop() {
}
```

Vorversuch Schieberegister „74HC595“ II

```
// „functions.ino“ in einem zweiten TAB der Arduino-IDE
```

```
void schiebetakt(){  
  // Schieberegister (SH_CP-Takt) um eine Stelle weiterschieben  
  digitalWrite(clockPin, LOW);  
  digitalWrite(clockPin, HIGH);  
}
```

```
void speichertakt(){  
  // Schieberegister nach Speicherregister (ST_CP-Takt) kopieren  
  digitalWrite(latchPin, LOW);  
  digitalWrite(latchPin, HIGH);  
}
```

Sketch Versuch 1 Countdown

```
// ALL_7Segment_1.ino und functions.ino (zweiter TAB)
// Countdown
int dataPin = 12;
int clockPin = 11;
int latchPin = 10;

// 1-dimensionales Array für das definieren der Ziffern 0 bis 9; 10 Ziffern mit je 8 Segmenten
byte dataSegment[10] = { B11111100, B01100000, B11011010, B11110010, B01100110,           // 0, 1, 2, 3, 4
                        B10110110, B10111110, B11100000, B11111110, B11110110 };       // 5, 6, 7, 8, 9

void setup() {
  //Pins als OUTPUT
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Schleife durchläuft die Ziffern 9 bis 0; der Index eines Arrays beginnt mit „0“
  for (int number = 9; number >= 0; number--){

    // LSBFIRST bedeutet, dass das Byte von rechts nach links gelesen wird
    shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, dataSegment[number]);

    // Schieberegister nach Speicherregister
    speichertakt();
    delay(1000);
  }
}
```

Sketch Versuch 2 Schlange

```
// ALL_7Segment_2.ino und functions.ino (zweiter TAB)
// Schlange
int dataPin = 12;
int clockPin = 11;
int latchPin = 10;

// 1-dimensionales Array für:
// A      B      C      D      E      F      G
// B10000000, B01000000, B00100000, B00010000, B00001000, B00000100, B00000010

byte dataSegment[] = { B10000000, B10000000 | B01000000, B01000000 | B00000010, B00000010 | B00001000,
                      B00001000 | B00010000, B00010000 | B00100000, B00100000 | B00000010, B00000010 | B00000100, B00000100 };

void setup() {
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  for (int seg = 0; seg <= sizeof(dataSegment) - 1; seg++){

    shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, dataSegment[seg]);
    // Schieberegister nach Speicherregister
    speichertakt();
    delay(1000);
  }
}
```