
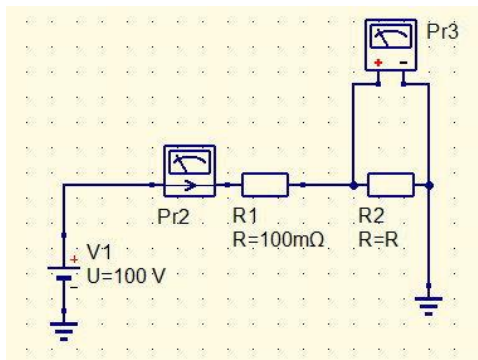


# Qucs-Studio: Übungen
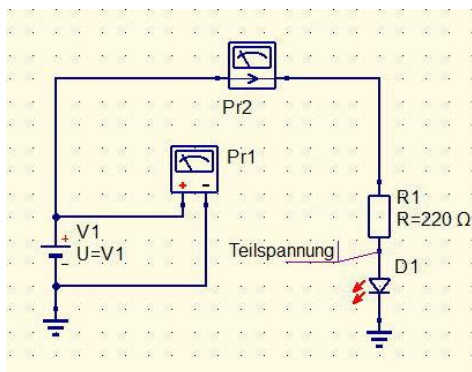
## Einfacher Stromkreis; Spannungsteiler; Leistung





DC-Simulation; Parametersweep R2; Leistungsermittlung; Tabellendarstellung



DC-Simulation; Parametersweep V1; Leistungsermittlung; Tabellendarstellung


## Tiefpass

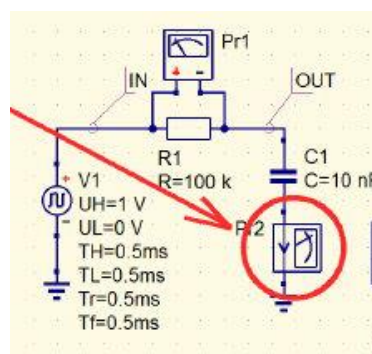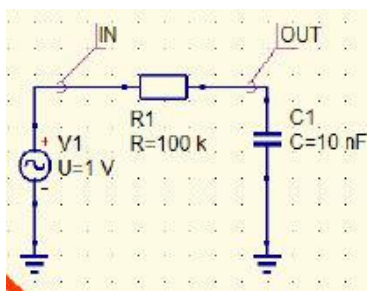

Speisung mit unterschiedlichen Signalen (Sinus, Rechteck, Dreieck); Strom und Spannungsmessungen; AC- und Transientensimulation; Darstellung  $V(t)$ ;  $V(f)$ ; dB; FFT;

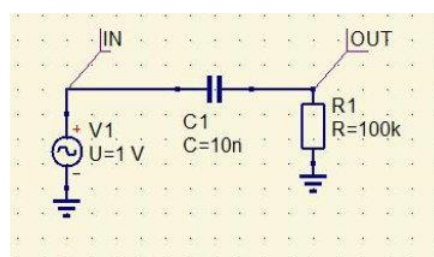
## Hochpass

AC- und Transientensimulation; Darstellung  $V(t)$ ; dB; FFT;




$V(t)$ ;

## Bandpass

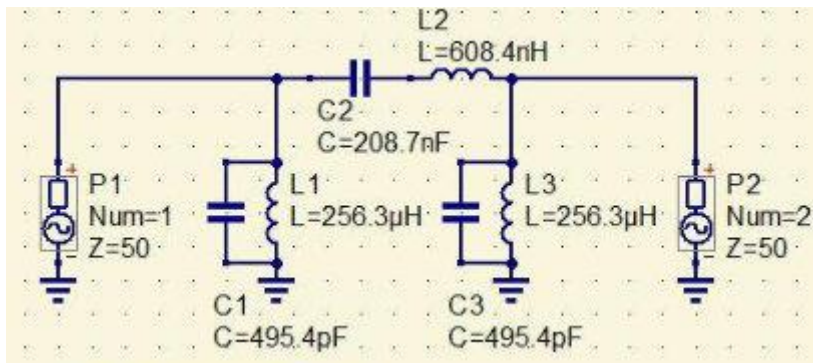


AC- und Transientensimulation, S-Parameter Simulation

## Spannungsbegrenzung mit LED

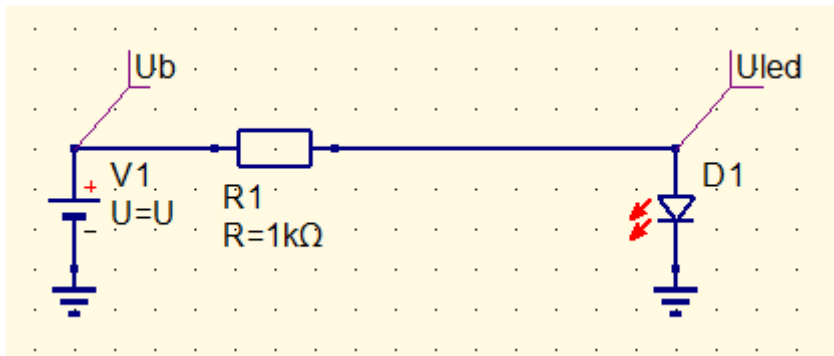


DC-Simulation ( $U_{led}$ ); Parametersweep 0-12V; Diagramm; Tabelle

## Schmitt-Trigger:

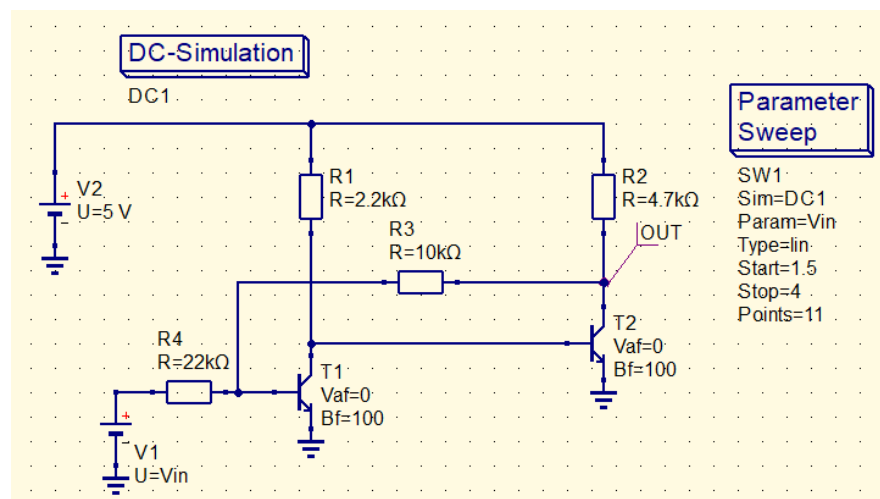


## Transistor-Verstärkerschaltungen

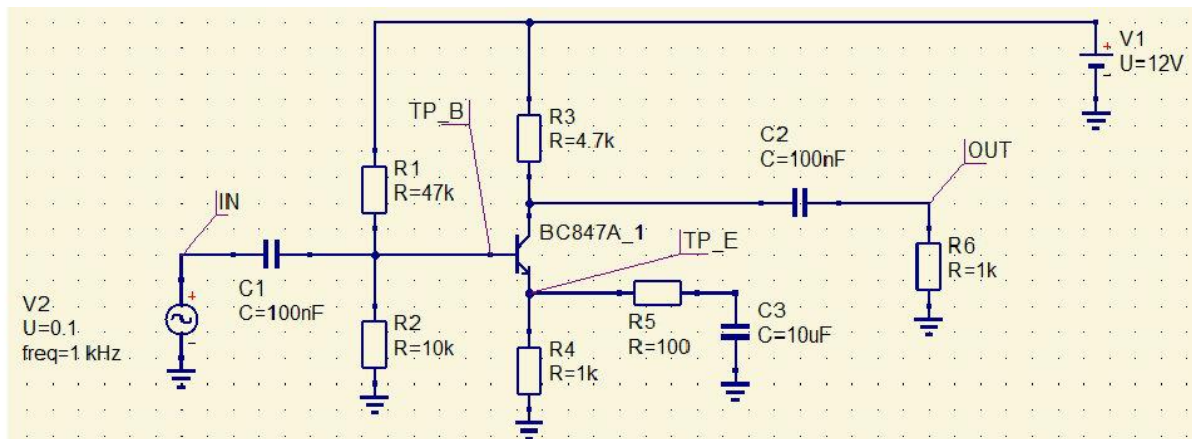


AC- und Transientensimulation ; Darstellung  $U_{in}$ ;  $U_{out}$ ; Testpunkte; Frequenzgang (dB); FFT;

## Transistor als Schalter

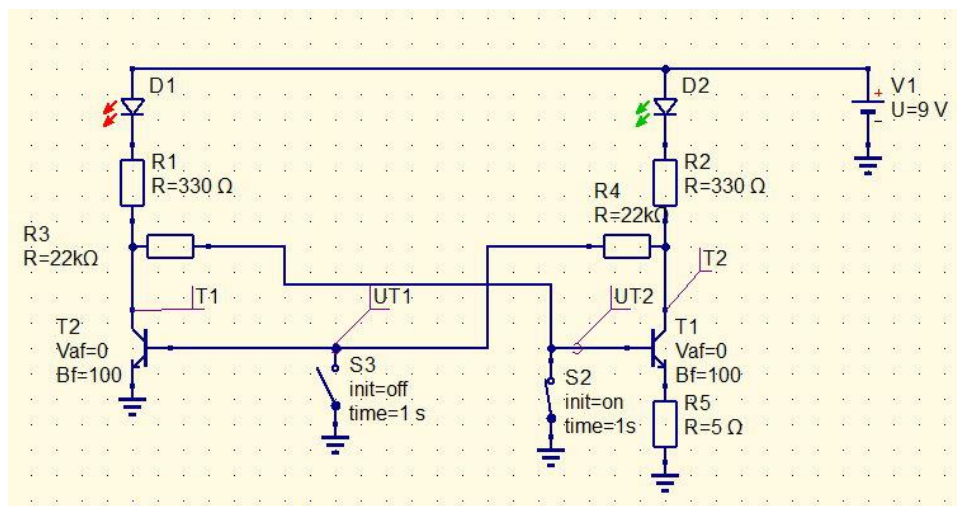

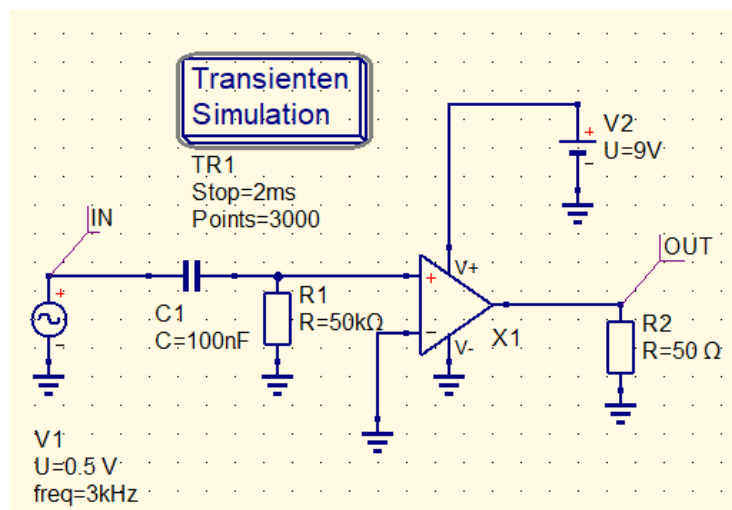
## OPV-Schaltungen:


Anwendung des Komparators als Rechteckformer




## OPV als Addierer:

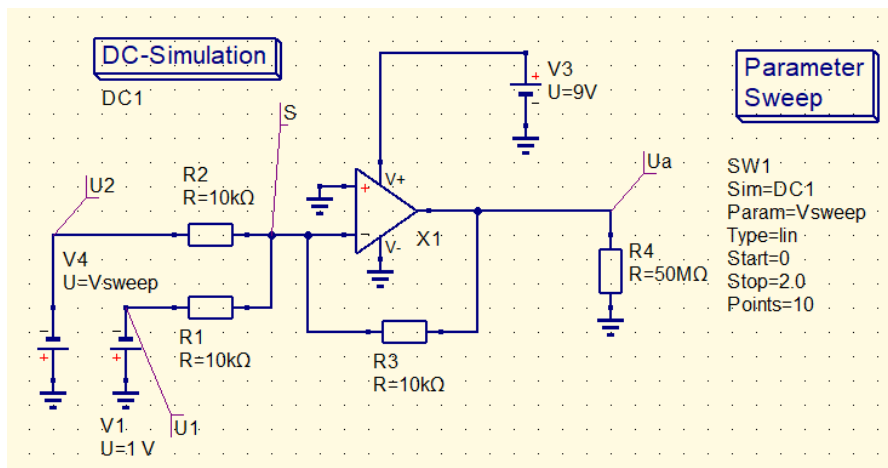


## OPV-Verstärker LM358:

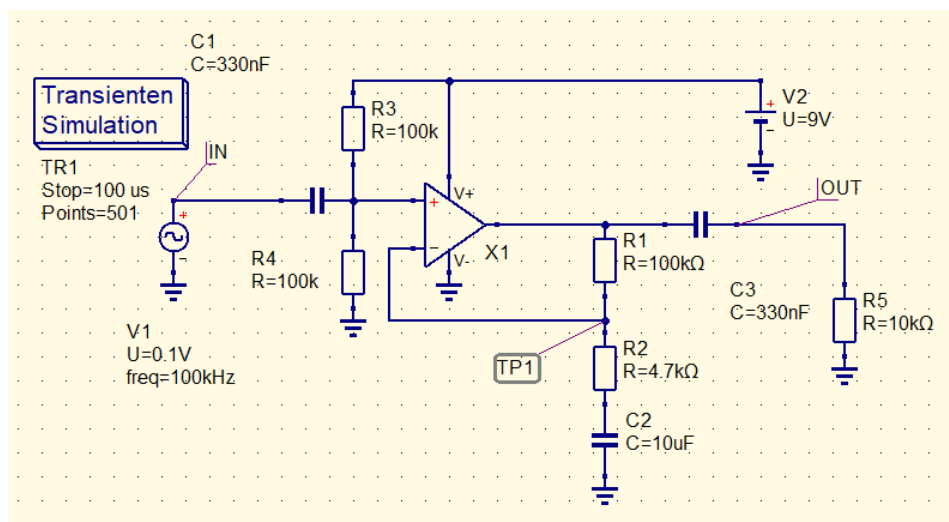


## OPV Rechteckoszillator:

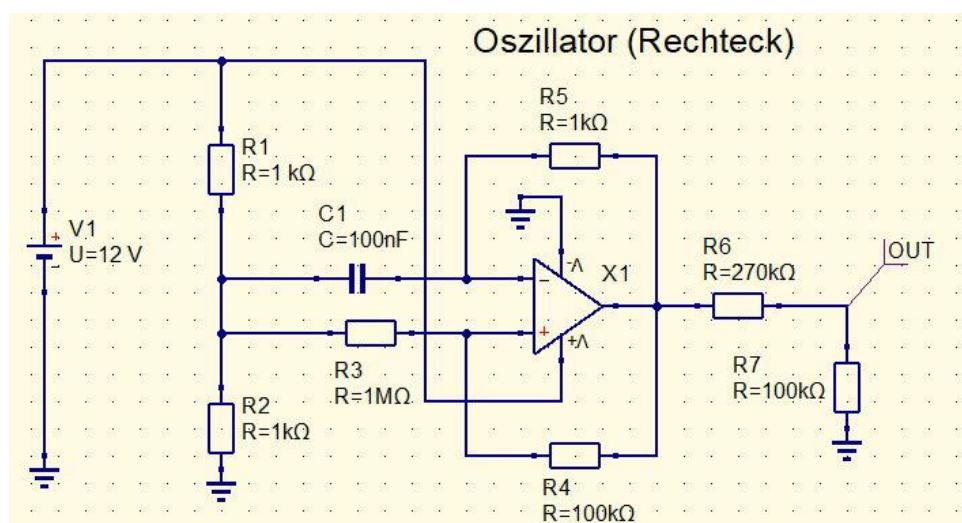


## Funktion einer PIN-Diode:

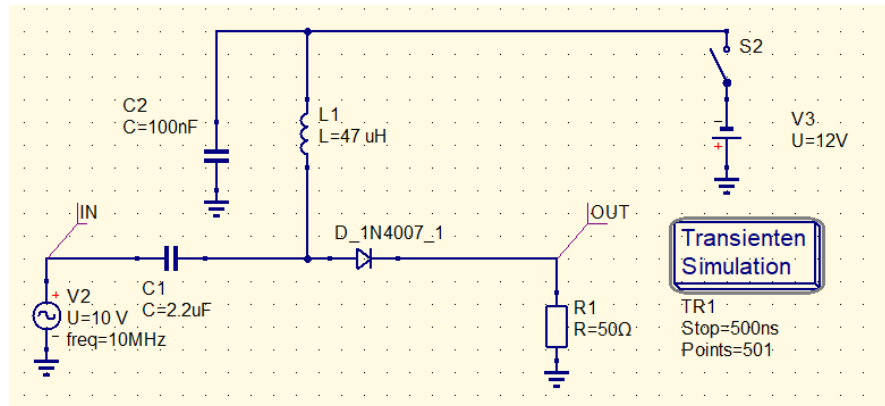

## Netzteil mit Gleichrichter:

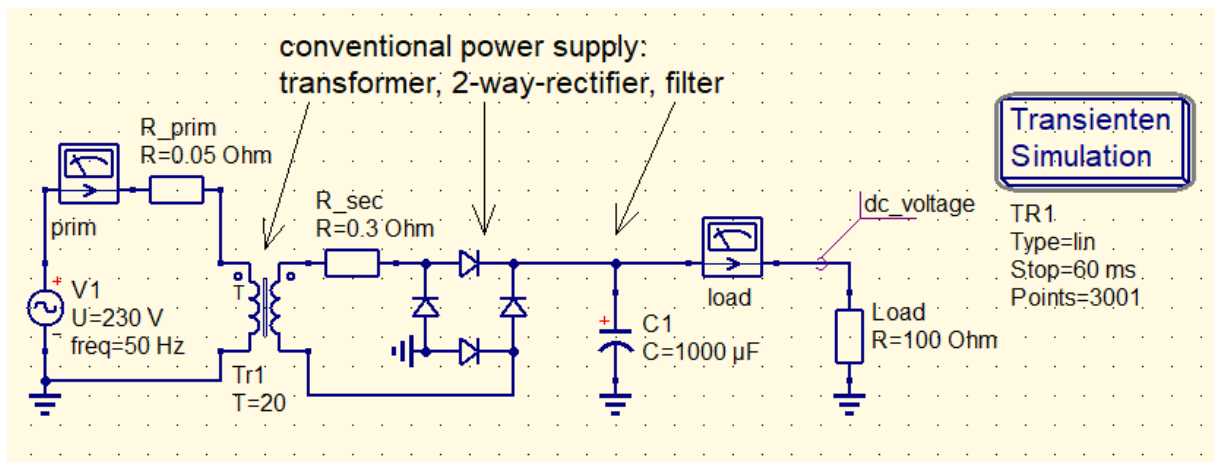

## AS332:

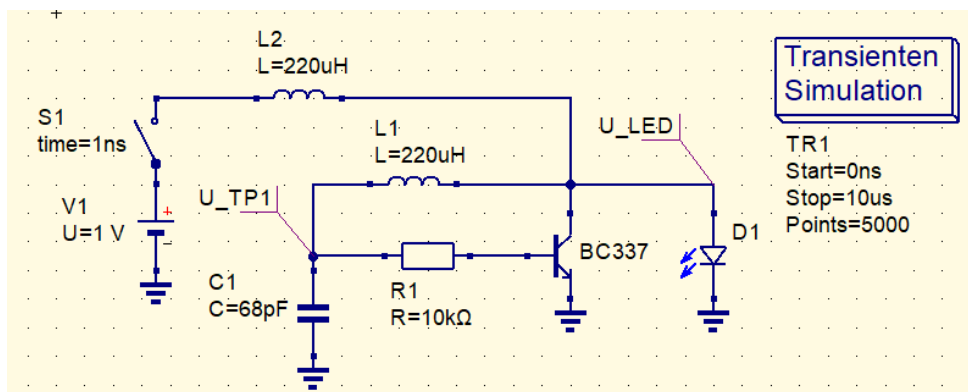

Tutorials:

[http://www.gunthard-kraus.de/qucsstudio/Tutorial\\_Qucsstudio\\_V1-7\\_M%C3%A4rz%202019.pdf](http://www.gunthard-kraus.de/qucsstudio/Tutorial_Qucsstudio_V1-7_M%C3%A4rz%202019.pdf)

[https://www.darc.de/fileadmin/migrated/content\\_uploads/QucsStudio4.pdf](https://www.darc.de/fileadmin/migrated/content_uploads/QucsStudio4.pdf)