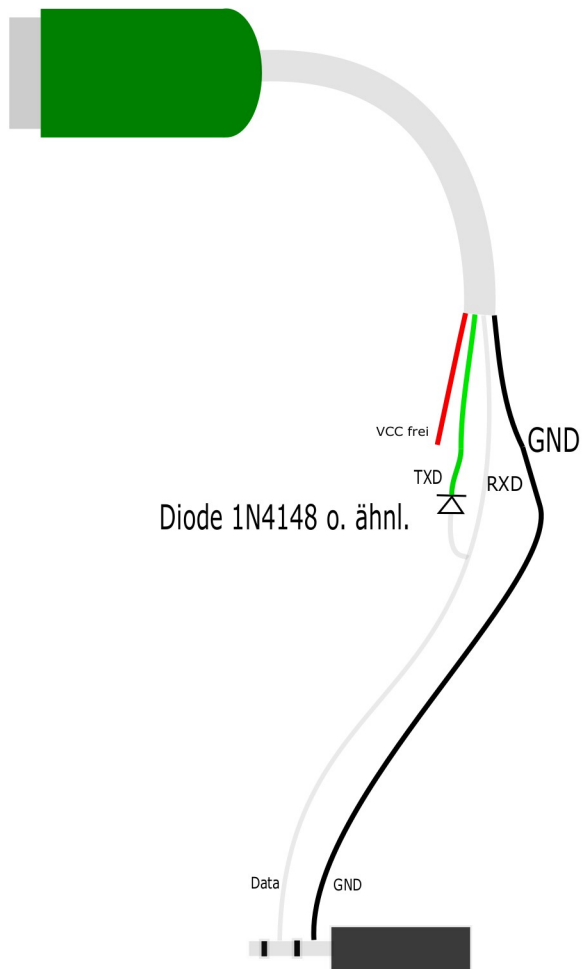


# VX-7 Programmierinterface


Feb. 2020 DL6SDZ
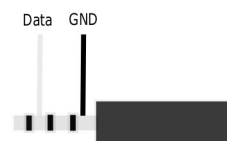
## USB-TTL Adapter



2,5 mm  
Klinkenstecker  
zum CT91  
Adapter

Alternativ  
kann auch ein  
4 poliger Stecker  
direkt zum VX-7  
benutzt werden



Als Programmiersoftware  
wird der VX-7 Commander verwendet  
oder das Programm Chirp (läuft auch unter Linux)